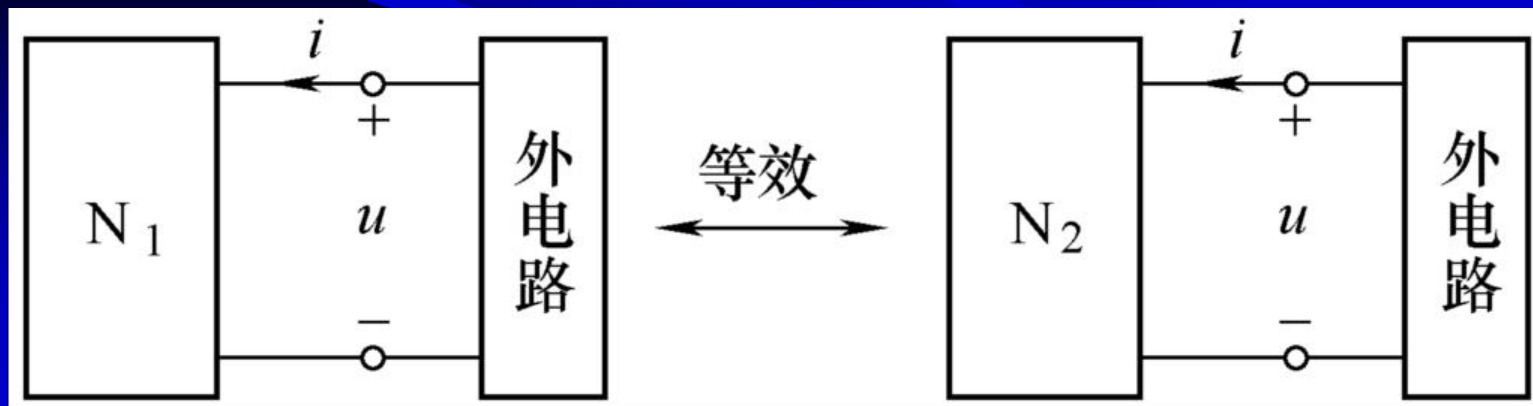


第2章 电路的等效变换

电路的等效是电路分析中一个很重要的概念，应用等效这个概念，可以将结构复杂的电路化简为极其简单的电路。

2.1 等效电路的概念



如果一个二端网络 N_1 端口的伏安关系和另一个二端网络 N_2 端口的伏安关系完全相同，则这两个二端网络便是等效的。



2.2 电阻的串联和并联

2.2.1 电阻的串联

1. 等效电阻

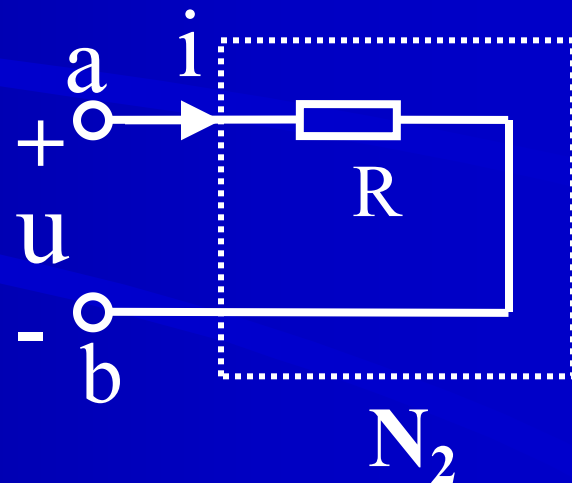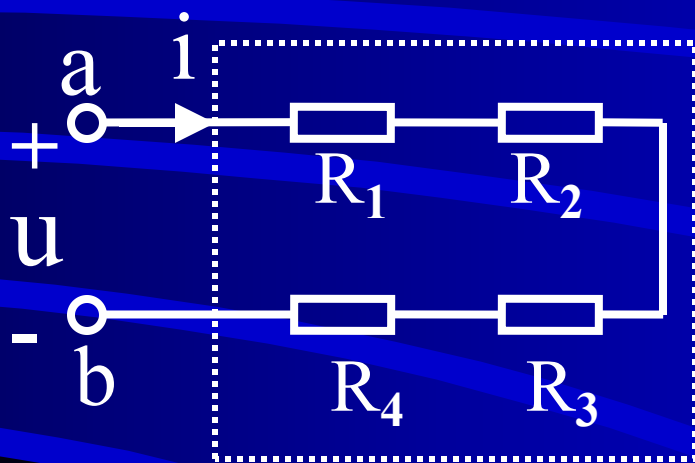


$$\begin{aligned} u &= R_1 i + R_2 i + R_3 i + R_4 i \\ &= (R_1 + R_2 + R_3 + R_4) i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &N_2 \\ u &= R i \end{aligned}$$

若: $R_1 + R_2 + R_3 + R_4 = R$
则: N_1 和 N_2 完全等效

2. 分压公式

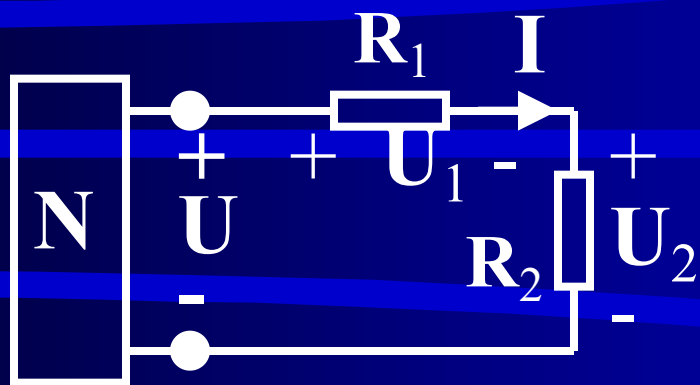

由 *KVL* : $U = U_1 + U_2$

$$= R_1 \cdot I + R_2 \cdot I$$

$$\therefore I = \frac{U}{R_1 + R_2}$$

$$\therefore U_1 = R_1 \cdot I$$

$$\therefore U_2 = R_2 \cdot I$$

$$\therefore U_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} U$$


$$\therefore U_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U$$

由此得出：

若有 n 个电阻串联，
第 K 个电阻的电压为：

$$U_K = \frac{R_K}{\sum_{K=1}^n R_K} U$$

2.2.4 电阻的并联

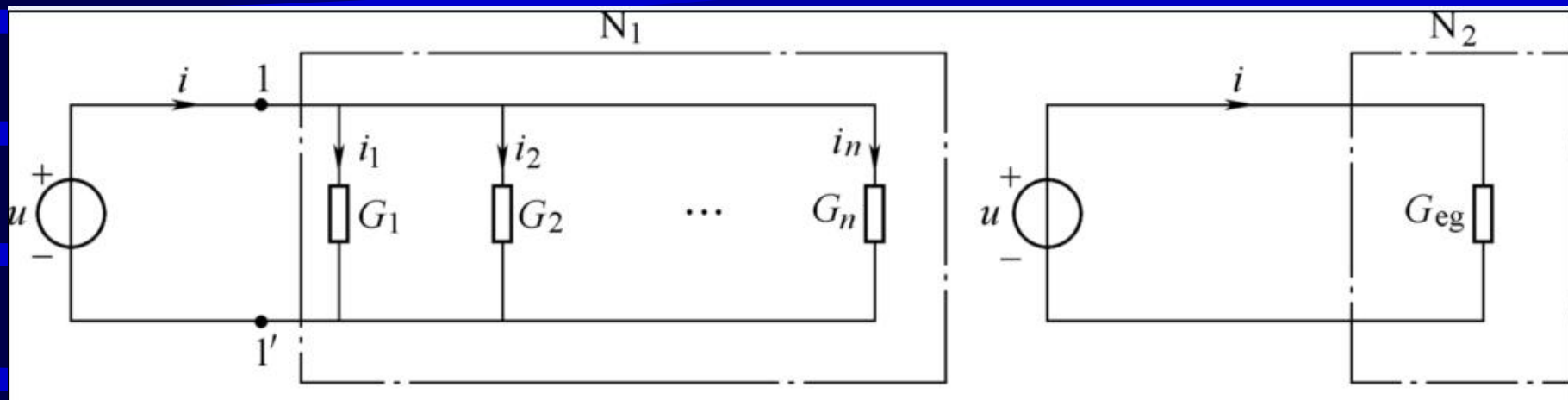

1. 等效电导

由KCL

$$i = i_1 + i_2 + \dots + i_k + \dots + i_n$$


$$i = G_1 u + G_2 u + \dots + G_k u + \dots + G_n u = (G_1 + G_2 + \dots + G_k + \dots + G_n) u = G_{eq} u$$

$$G_{eq} = G_1 + G_2 + \dots + G_k + \dots + G_n = \sum_{k=1}^n G_k$$

两个电阻并联时

$$R_{eq} = R_1 // R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

2. 分流公式

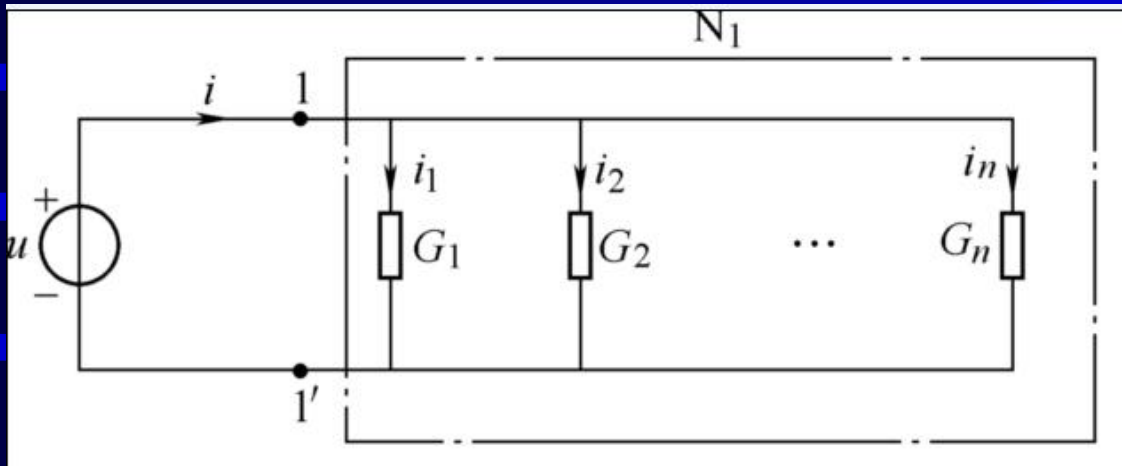

$$u = \frac{i}{G_1 + G_2 + \cdots + G_n}$$
$$= \frac{i}{\sum_{k=1}^n G_k} = \frac{i}{G_{eq}}$$

第 k 个电阻上的分流公式为

$$i_k = G_k u = G_k \frac{i}{\sum_{k=1}^n G_k} = \frac{G_k}{G_{eq}} i$$

两个电阻并联，分流公式为


$$i_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} i$$

$$i_2 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} i$$



2.2.5 电阻串并联混合电路

例：求等效电阻 R_{ab} 、 R_{cd} 。


解：求等效电阻 R_{ab}

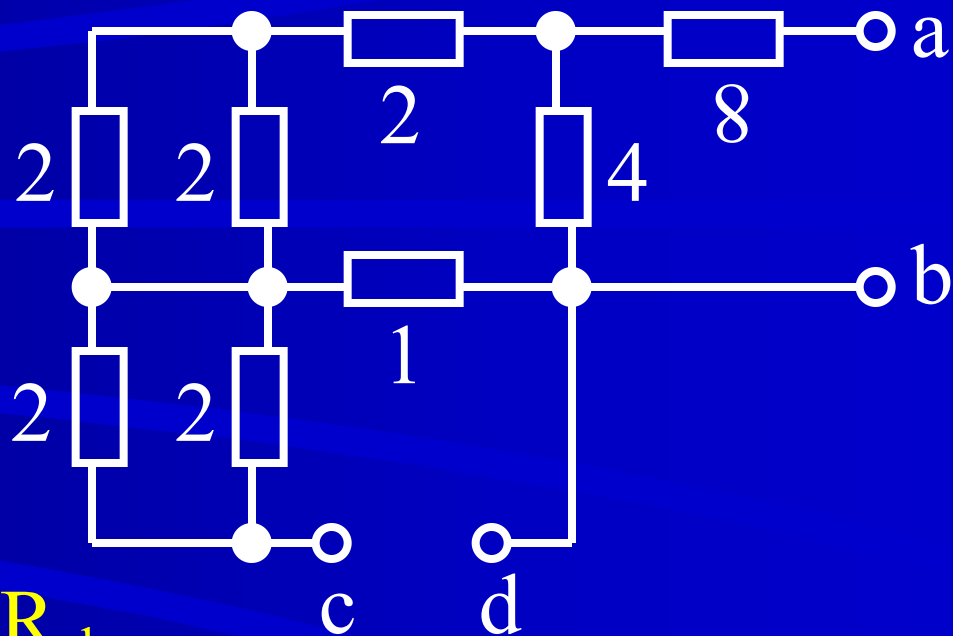

← R_{ab}

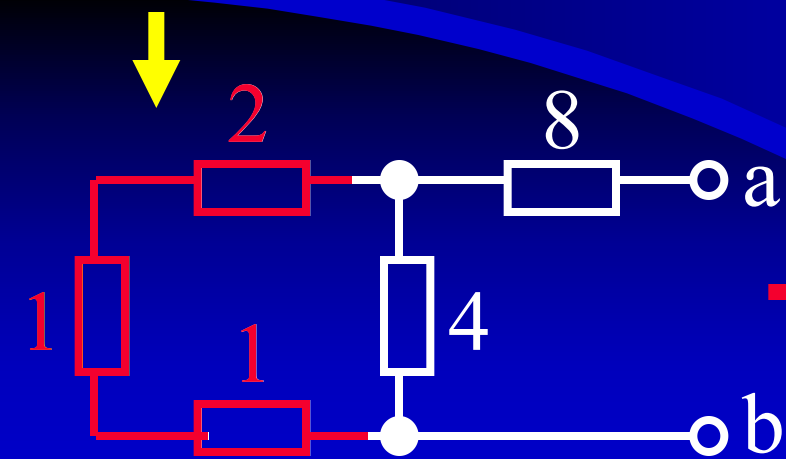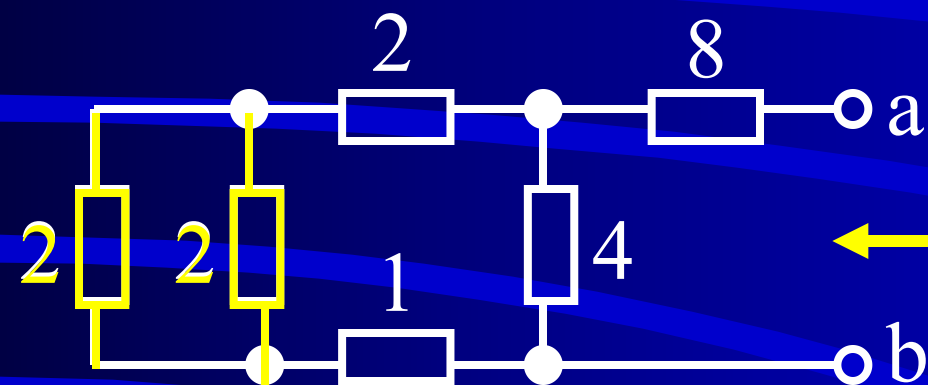


→

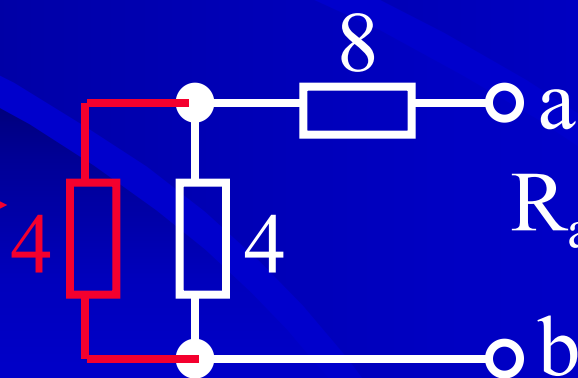

$$R_{ab} = 8 + 4 // 4 = 10$$


求等效电阻 R_{cd}

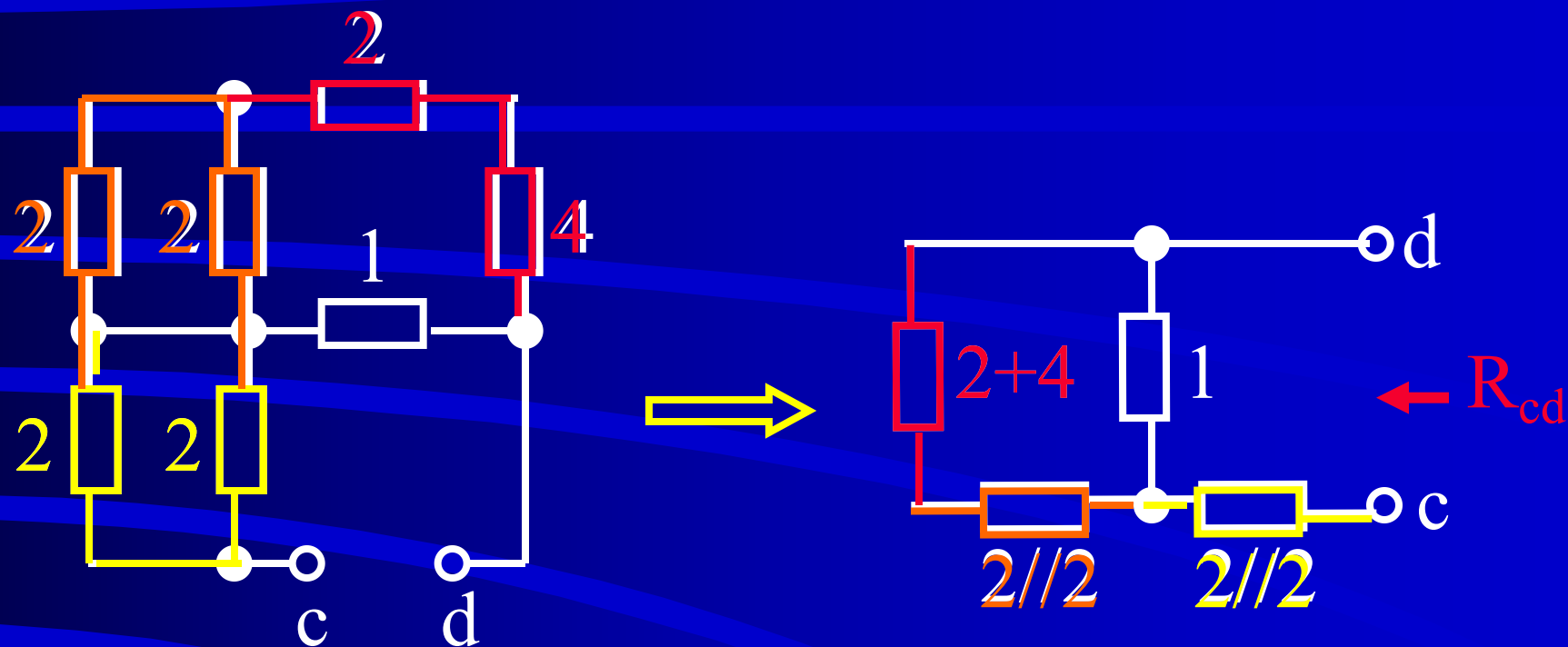

$$R_{cd} = 1 + 1//7 = 1.875$$

2.3 电阻Y-Δ等效变换

1. Δ-Y变换

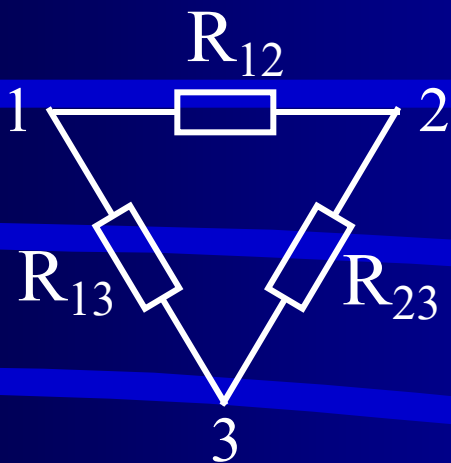


$$R_1 = \frac{R_{12} \cdot R_{13}}{R_{12} + R_{23} + R_{13}}$$



$$R_2 = \frac{R_{12} \cdot R_{23}}{R_{12} + R_{23} + R_{13}}$$

$$R_3 = \frac{R_{23} \cdot R_{13}}{R_{12} + R_{23} + R_{13}}$$
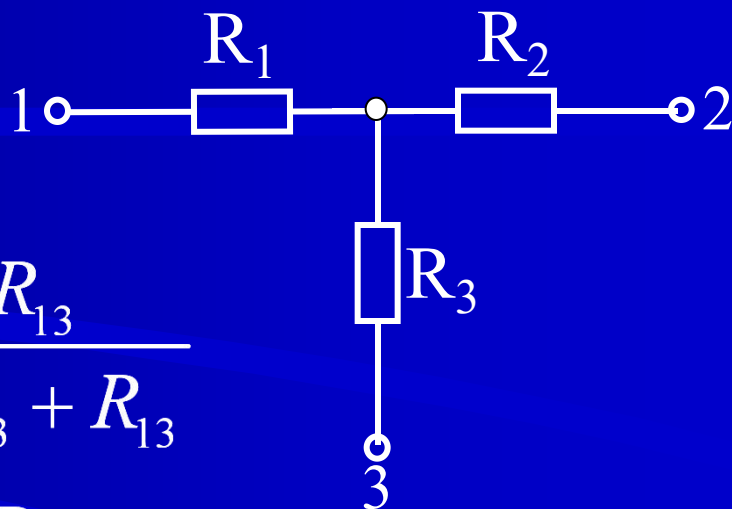
$$R_n = \frac{\text{接在 } n \text{ 节点的两电阻乘积}}{\text{三个电阻之和}}$$



2. Y - Δ 变换

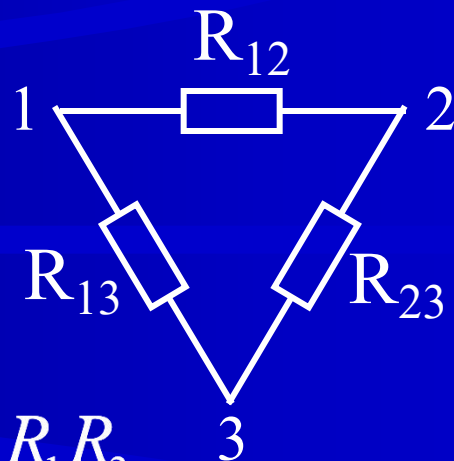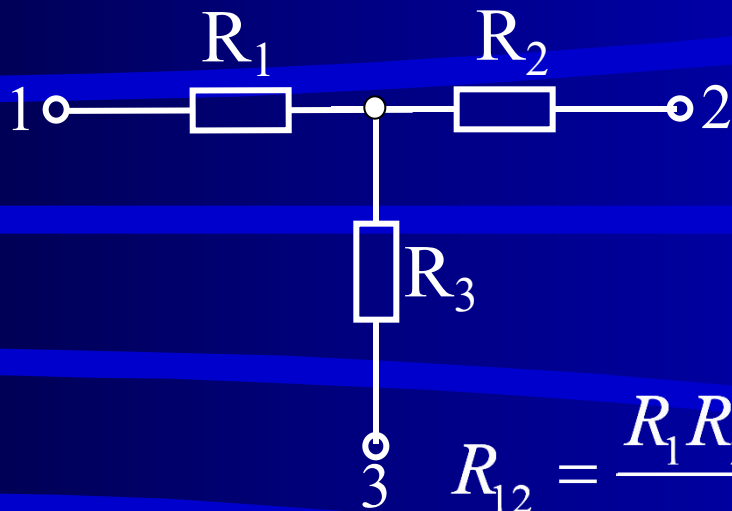



$$R_{12} = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_3}{R_3}$$

$$R_{23} = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_3}{R_1}$$

$$R_{13} = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_3}{R_2}$$

$$R_{mn} = \frac{\text{电阻两两乘积之和}}{\text{下标不为 } m, n \text{ 的电阻}}$$

例：求等效电阻 R_{ab}

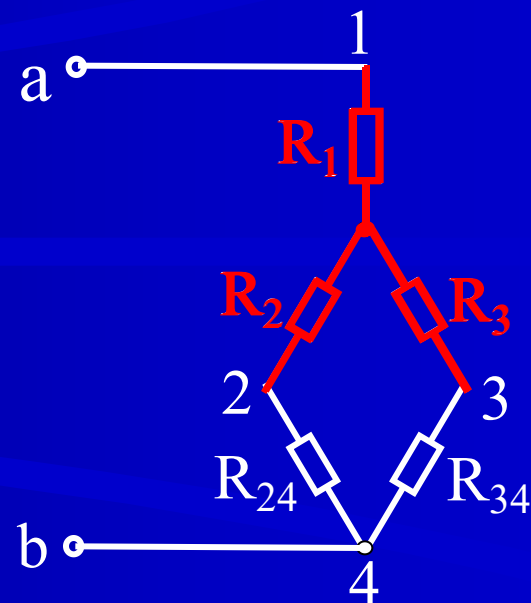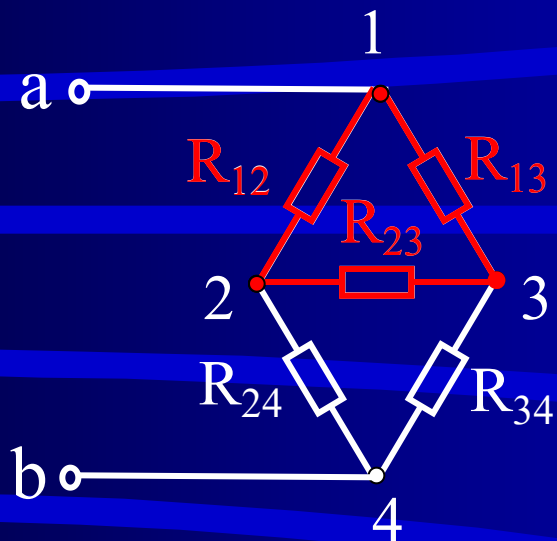


$$R_1 = \frac{R_{12} \cdot R_{13}}{R_{12} + R_{23} + R_{13}}$$

$$R_2 = \frac{R_{12} \cdot R_{23}}{R_{12} + R_{23} + R_{13}}$$

$$R_3 = \frac{R_{23} \cdot R_{13}}{R_{12} + R_{23} + R_{13}}$$

$$\therefore R_{ab} = R_1 + ((R_2 + R_{24}) // (R_3 + R_{34}))$$

2.5 输入电阻

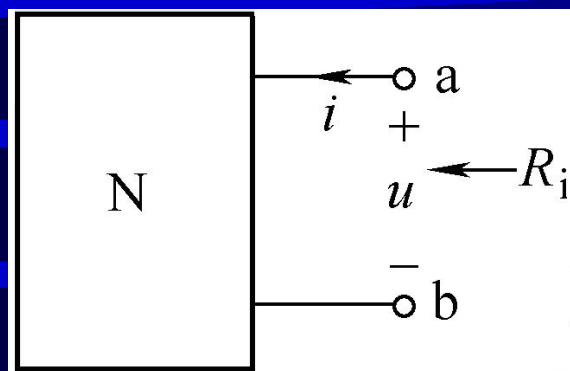

从(输入)端口两端看进去的等效电阻。

$$R_i = R_{ab} = \frac{u}{i}$$


例：求输入电阻 R_i 。

解： $I = I_2 + I_1$

$$= \frac{U}{R_2} + \frac{U - \mu U}{R_1}$$

$$= U \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1 - \mu}{R_1} \right)$$

$$= U [G_2 + G_1 (1 - \mu)]$$

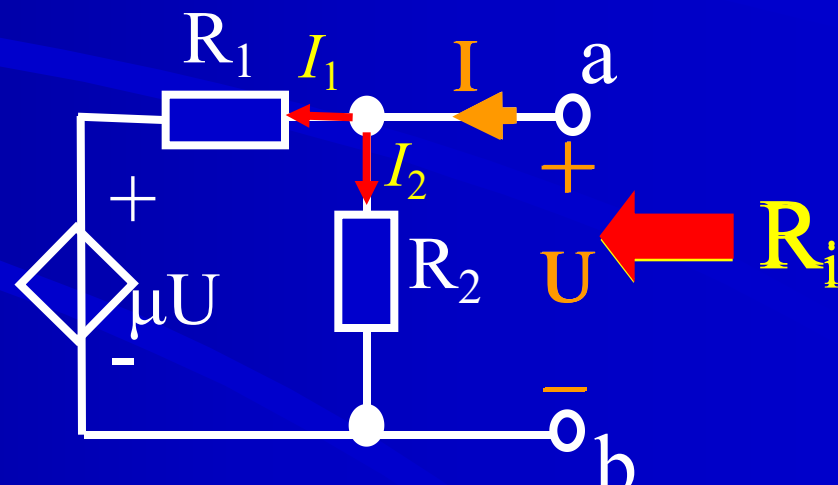

$$\therefore R_i = \frac{U}{I} = \frac{1}{G_2 + G_1 (1 - \mu)}$$


例：求输入电阻 R_i 。

解：

$$I = I_1 + \frac{U}{R_2} - 3I_1$$

$$= U \left(\frac{1}{R_2} - \frac{2}{R_1} \right)$$

$$I_1 = \frac{U}{R_1}$$

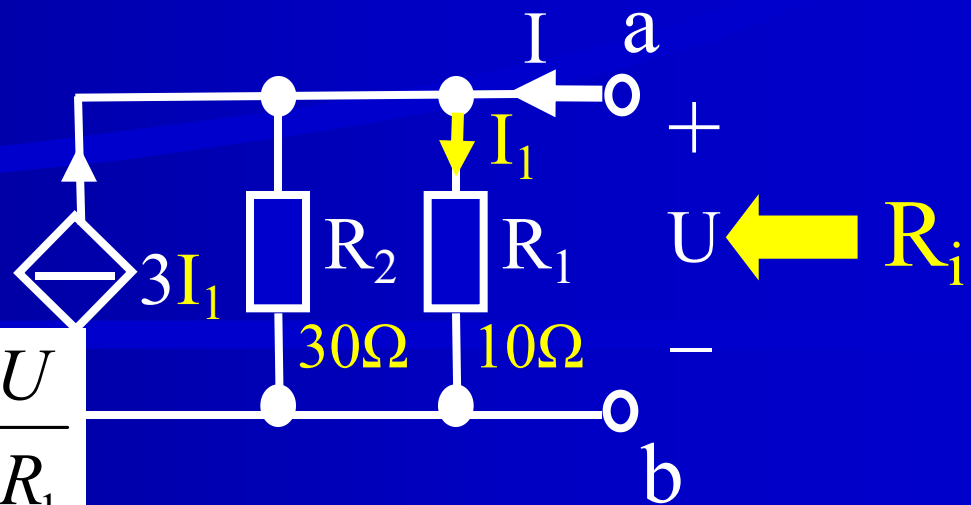

$$\therefore R_i = \frac{U}{I} = \frac{1}{\frac{1}{R_2} - \frac{2}{R_1}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 - 2R_2}$$

$$R_i = \frac{10 \times 30}{10 - 2 \times 30} = \frac{300}{-50} = -6\Omega$$


例：求输入电阻 R_i 。

解：

$$U = R_1 \cdot I - \mu I$$


$$= I(R_1 - \mu)$$
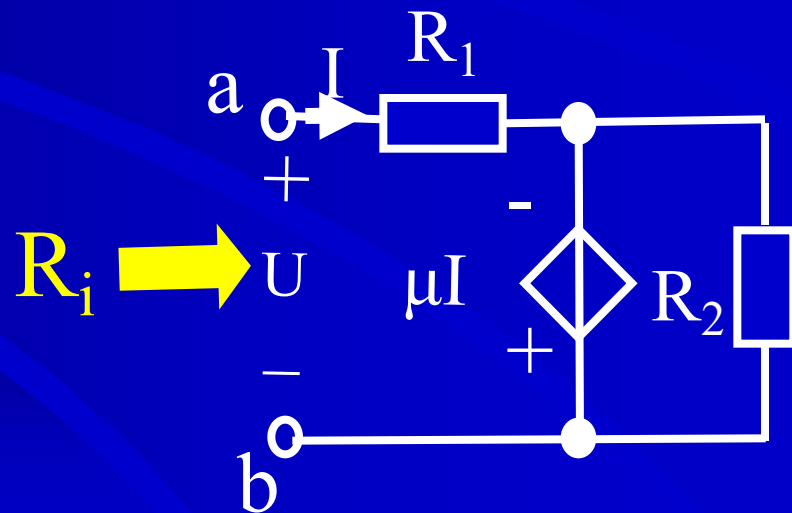
$$\therefore R_i = \frac{U}{I} = R_1 - \mu$$



例

求 R_{ab} 和 R_{cd}

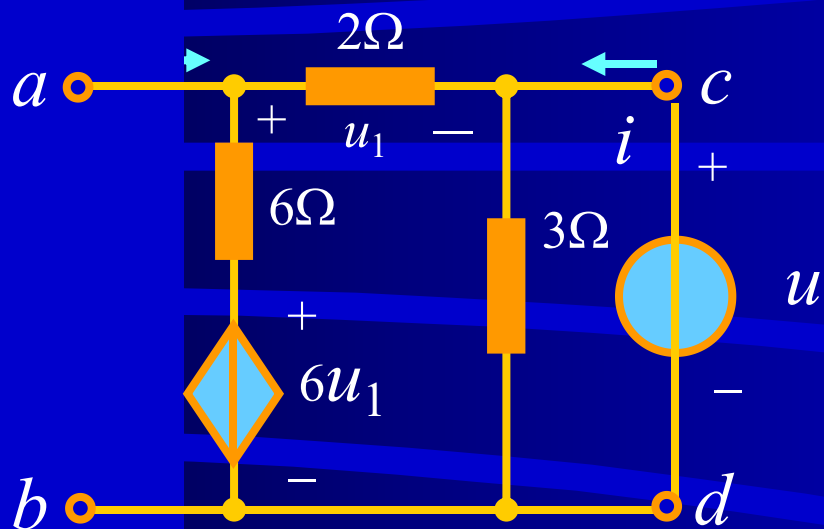

$$u = u_1 + 3u_1 / 2 = 2.5u_1$$

$$u_1 = u / 2.5 = 0.4u$$

$$i = \frac{u_1}{2} + \frac{u - 6u_1}{6} = \frac{-u}{30}$$


$$R_{ab} = \frac{u}{i} = -30\Omega$$

$$u = -u_1 + 6u_1 + 6 \times \left(-\frac{u_1}{2}\right) = 2u_1$$

$$i = -u_1 / 2 + u / 3 = u_1 / 6$$


$$R_{cd} = \frac{u}{i} = 12\Omega$$

例2-12 计算电路的输入电阻 R_i 。

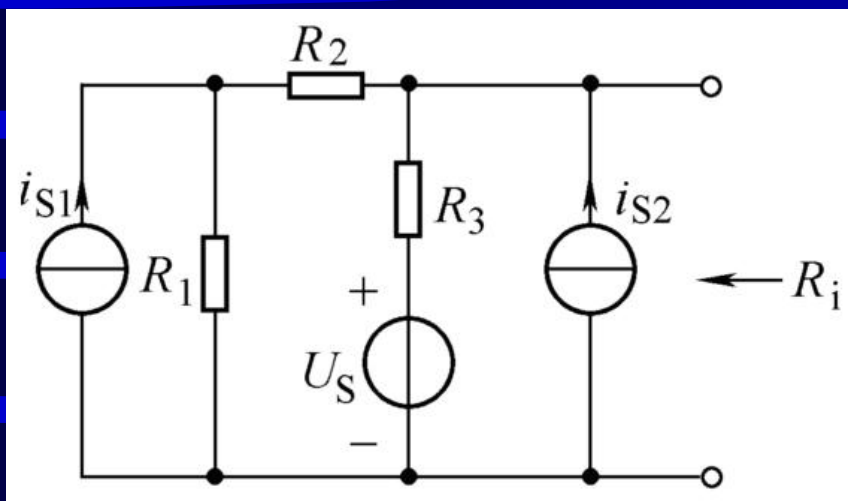

解：电路中含有独立电源时，先将独立电源置零，然后再用电阻的串、并联关系进行计算。

电流源置零用开路代替，
电压源置零用短路代替。

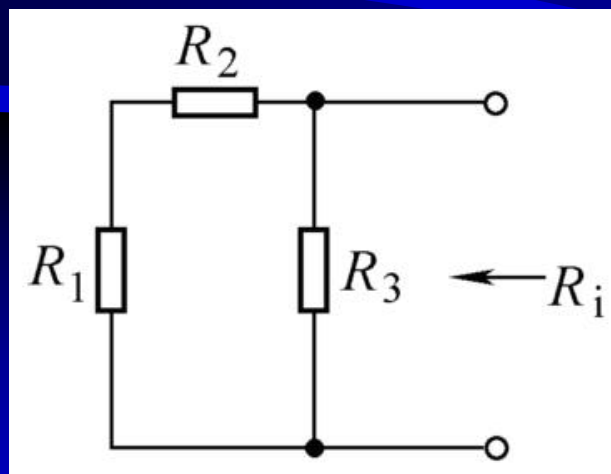


$$R_i = R_3 // (R_1 + R_2)$$


2.6 电源的等效变换

2.6.1 电压源的串联与并联

1. 电压源串联

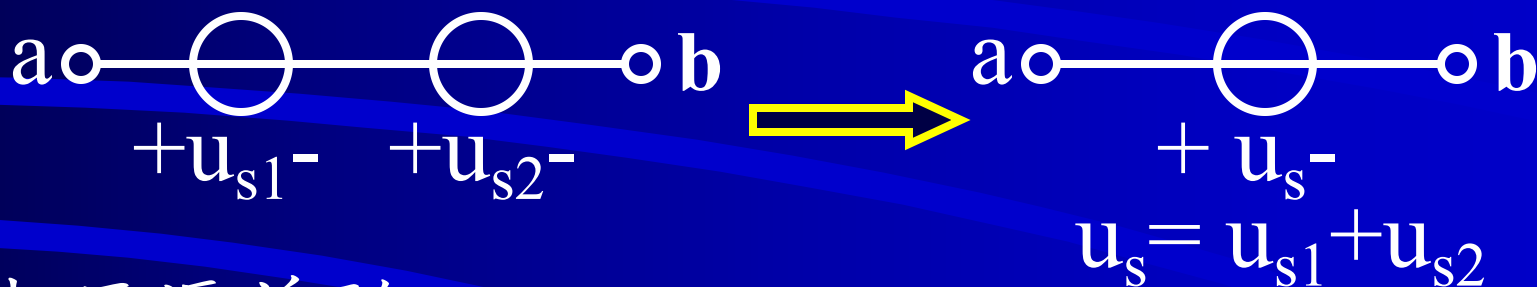


2. 电压源并联

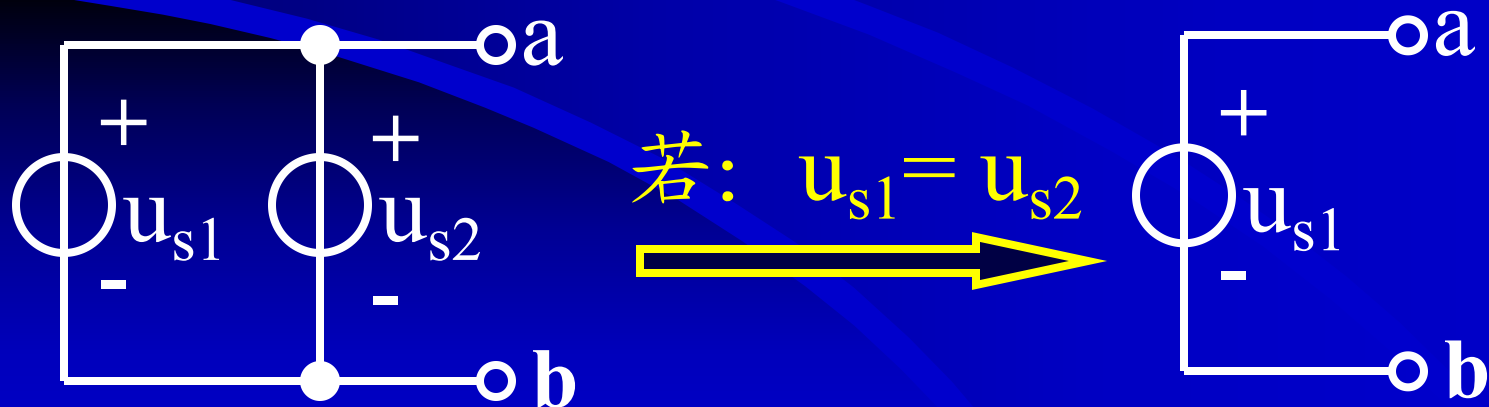


2.6.2 电流源的串联与并联

1. 电流源并联


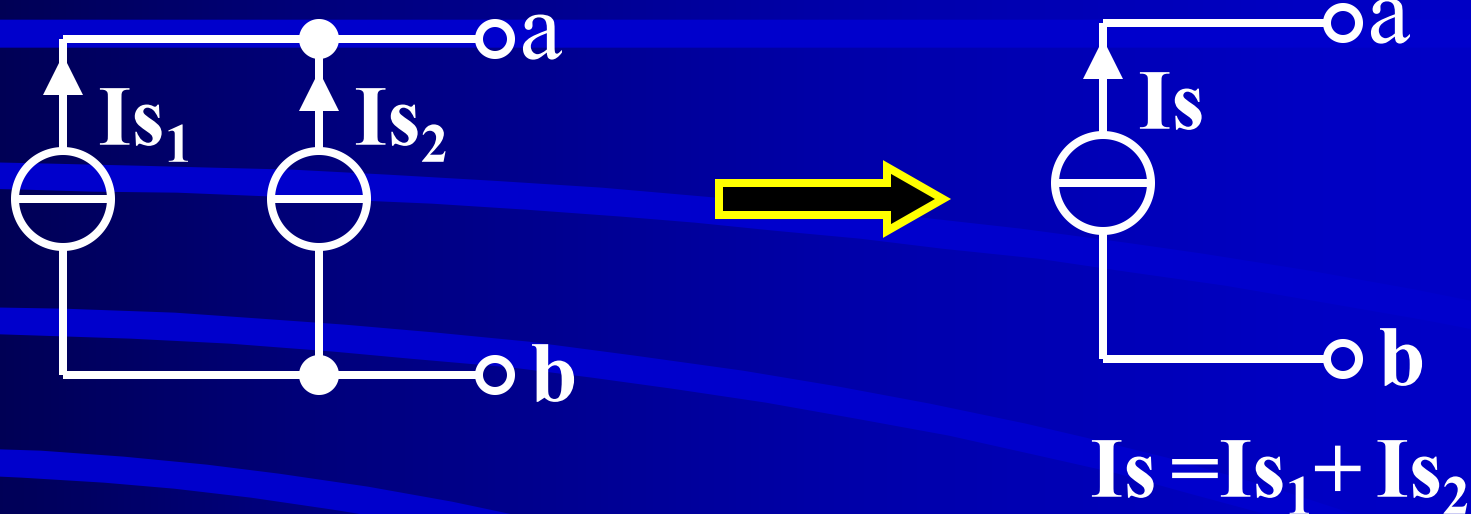


2. 电流源串联


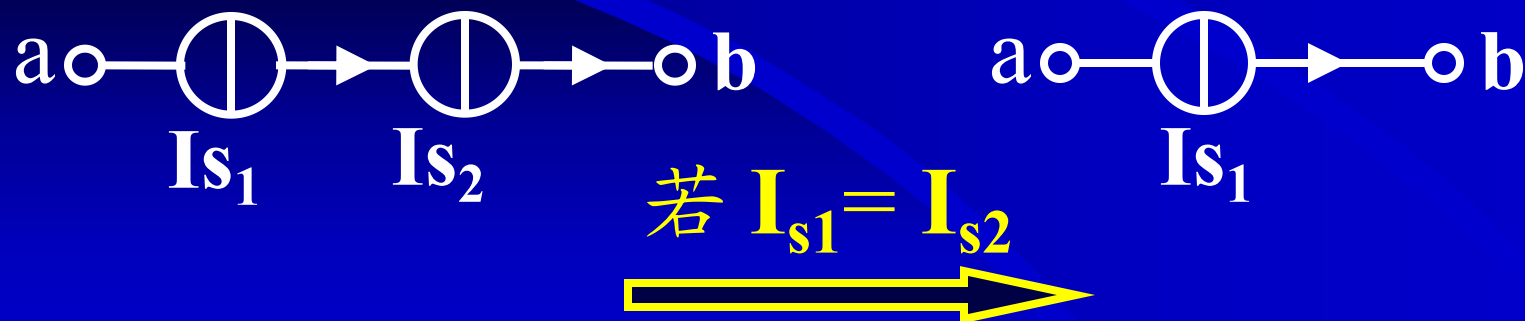


2.6.3 电源与元件的串并联

1. 电压源与元件并联

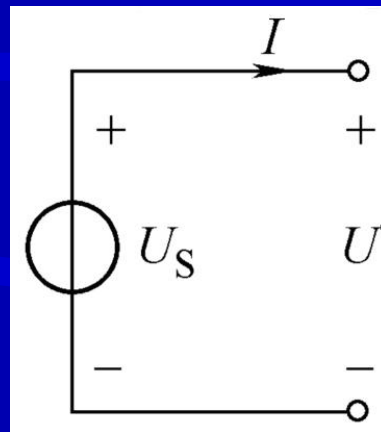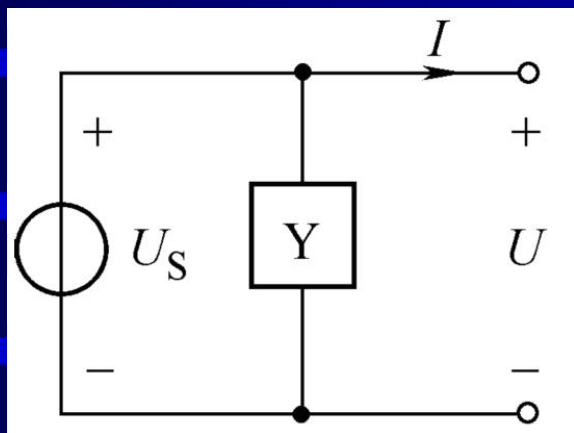


2. 电流源与元件串联

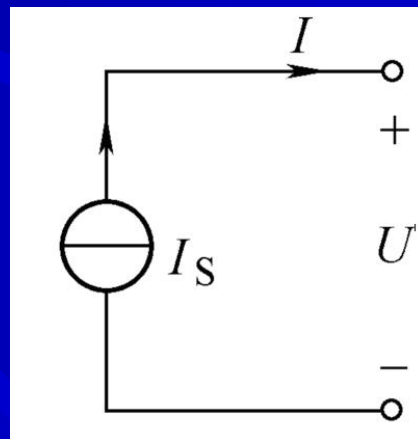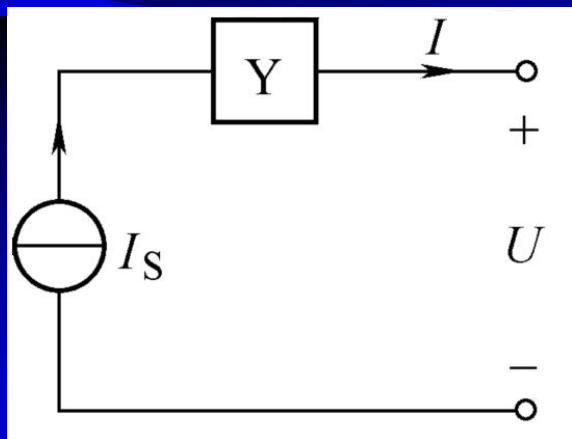


例6: 化简电路。

解:

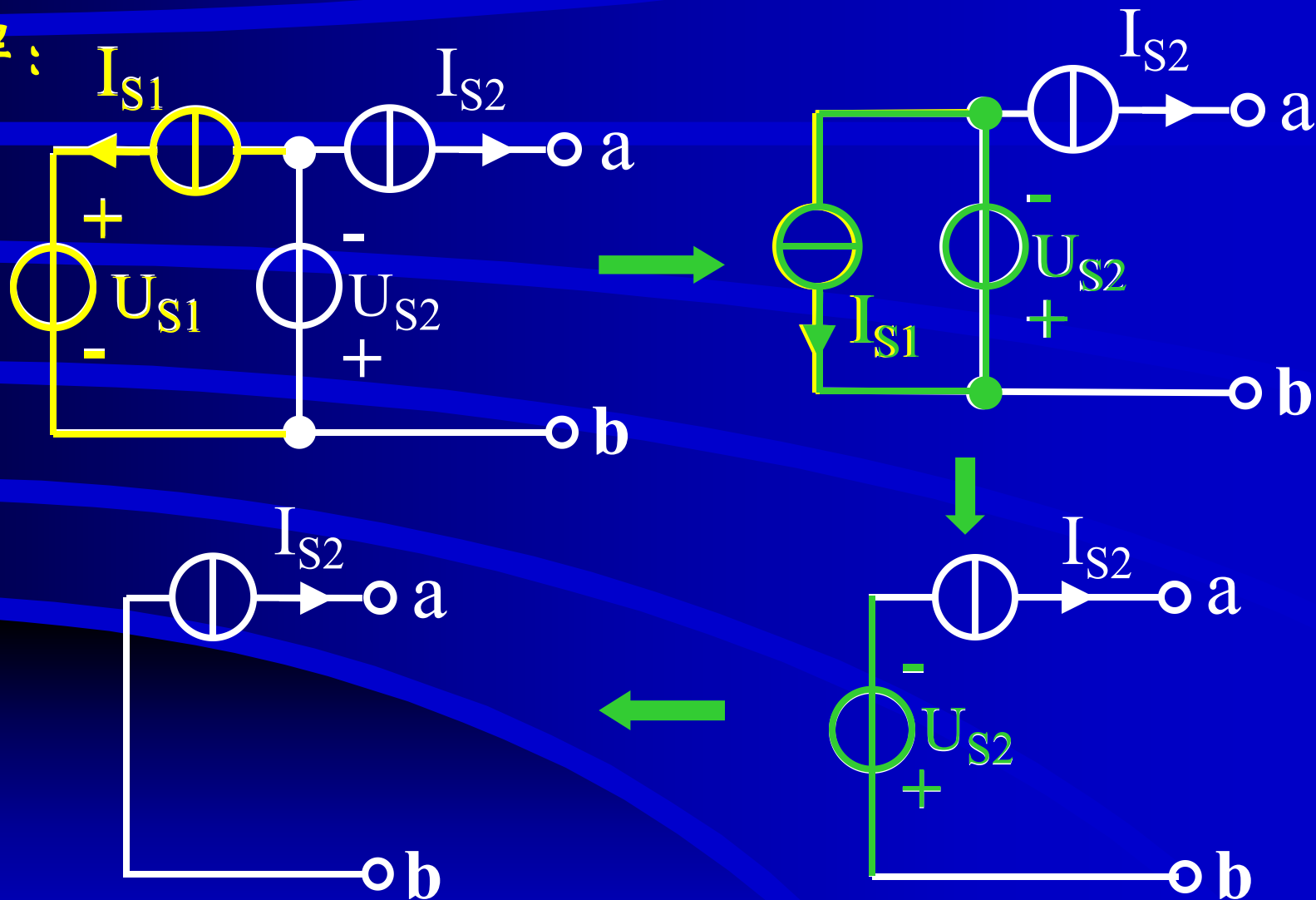

2.6.4 实际电源的等效

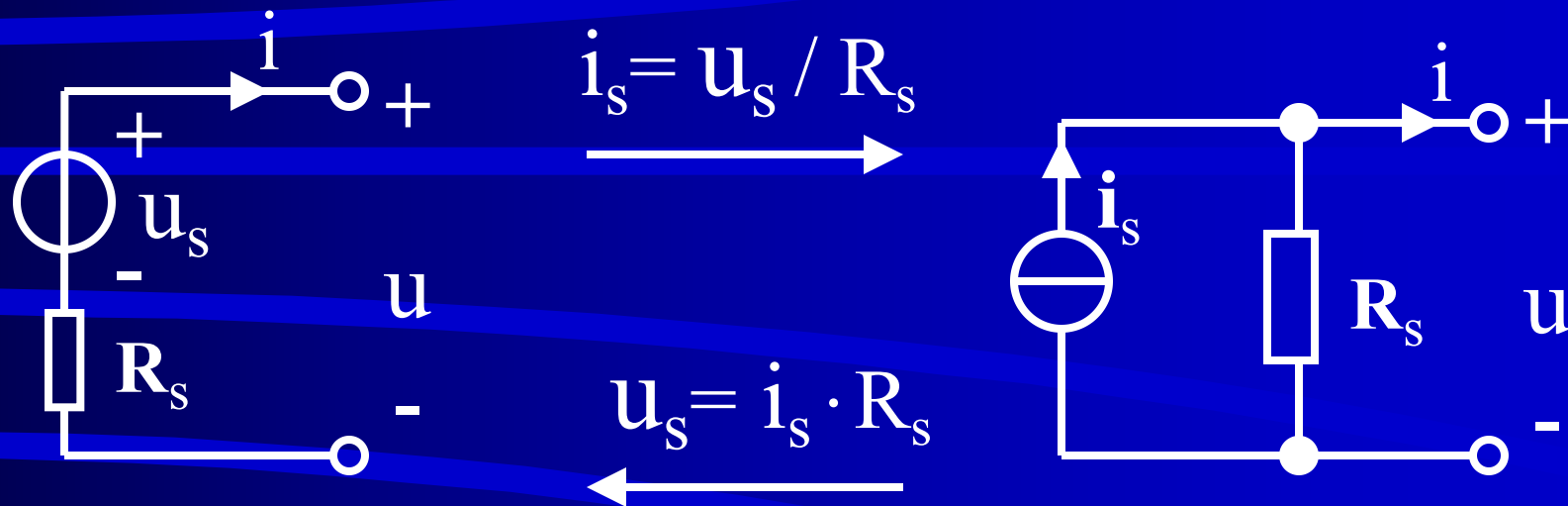

$$u = u_s - R_s i$$


$$i = i_s - \frac{u}{R_s}$$

$$i = \frac{u_s}{R_s} - \frac{u}{R_s} = i_s - \frac{u}{R_s}$$

$$u = R_s i_s - R_s i = u_s - R_s i$$

等效时要注意电源方向


受控源的等效公式

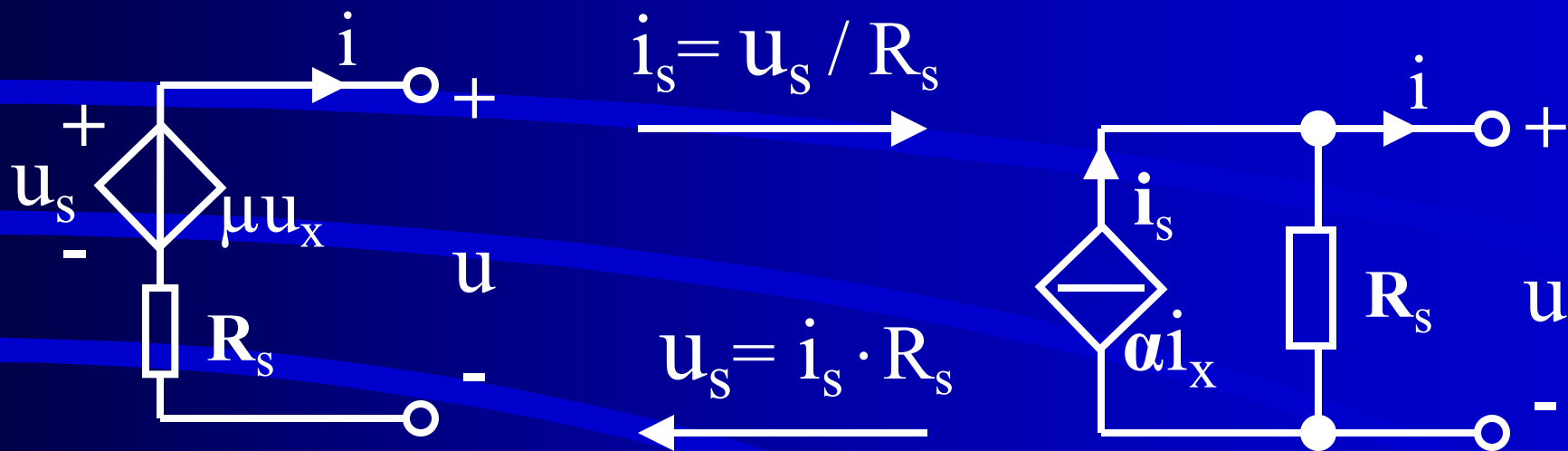

等效时要注意受控源方向


利用电源转换简化电路计算。

例

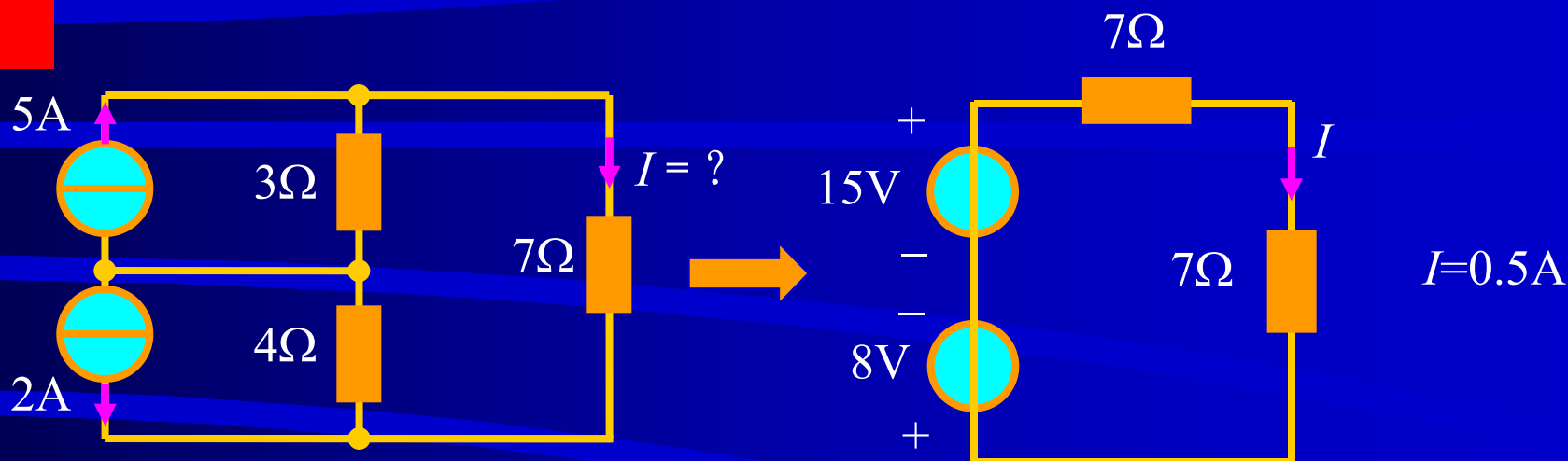


例

$U = ?$

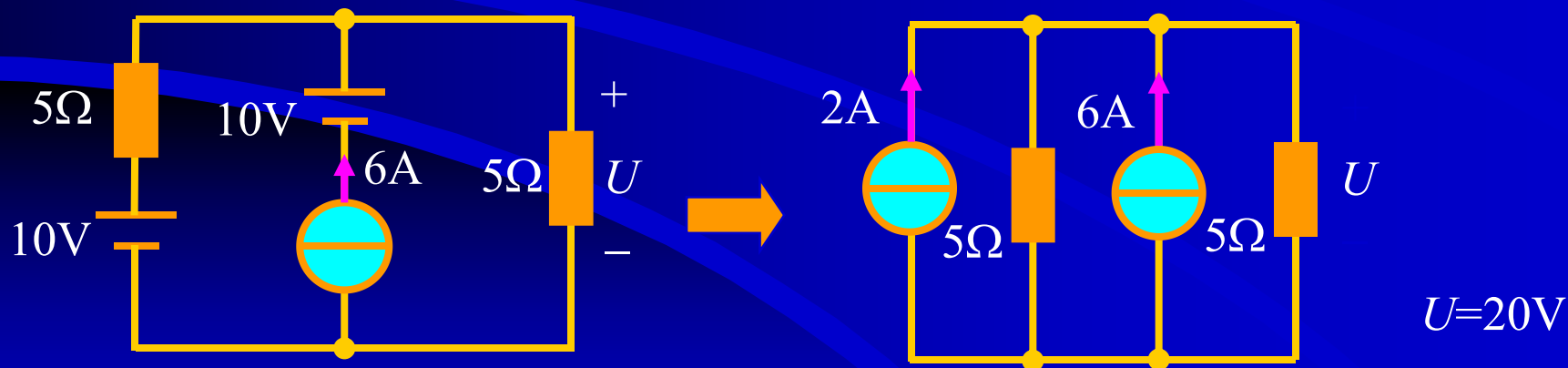

例


把电路化简成一个电压源和一个电阻的串联。

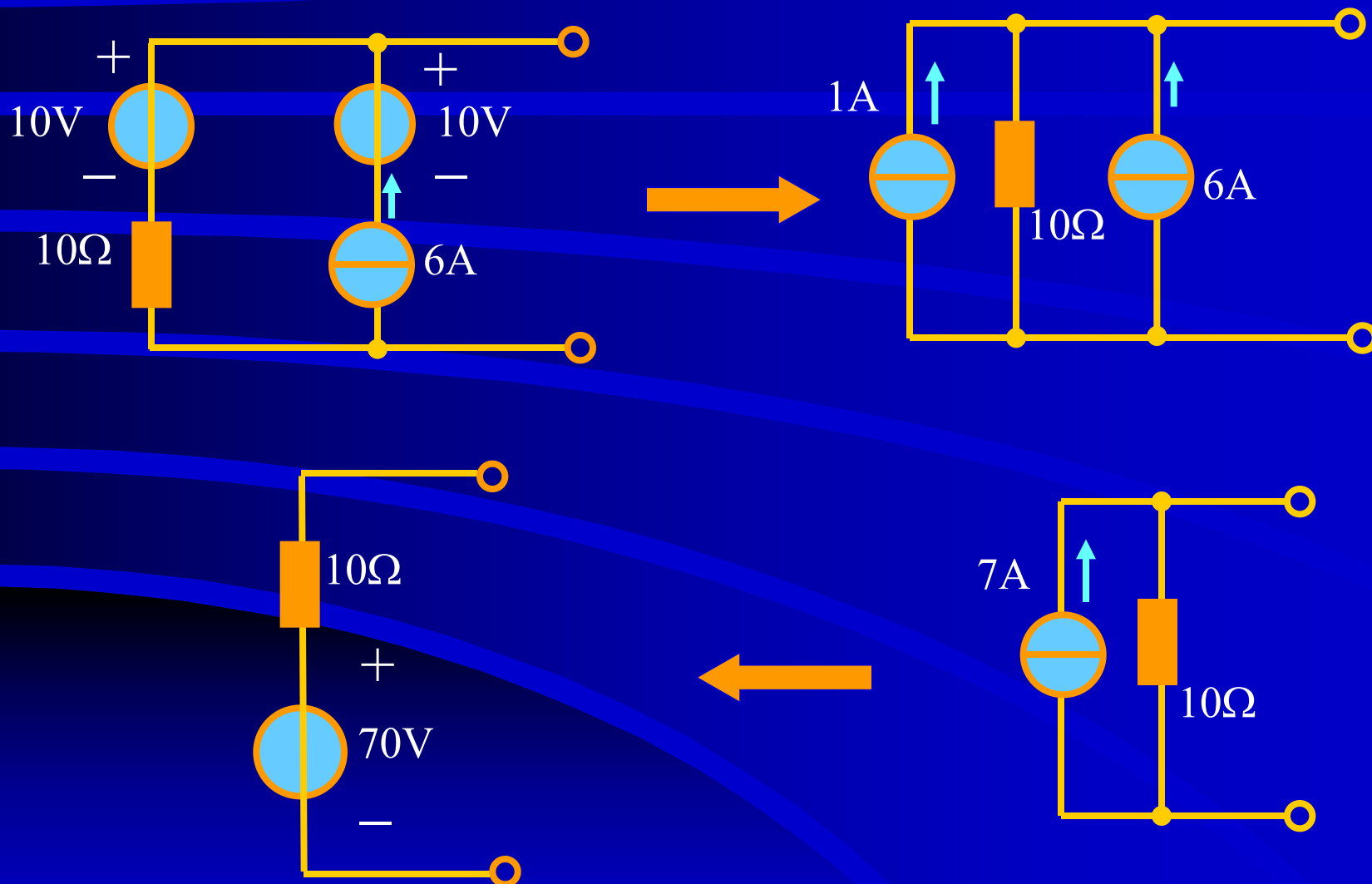


根据KVL，理想电压源与任何负载（含电流源）并联，其对外端口电压不变，故所并联的电流源在计算中无法起作用，故可看成“无效”。但这只是对外而已，对电压源所提供的功率还是有变化的。

根据KCL，理想电流源串联任何电气元件对无法改变电流源的输出电流，与之串联的电压源在对其它元件计算中无法起作用，故也可视为“无效”，但同样会对电流源功率产生影响。

例


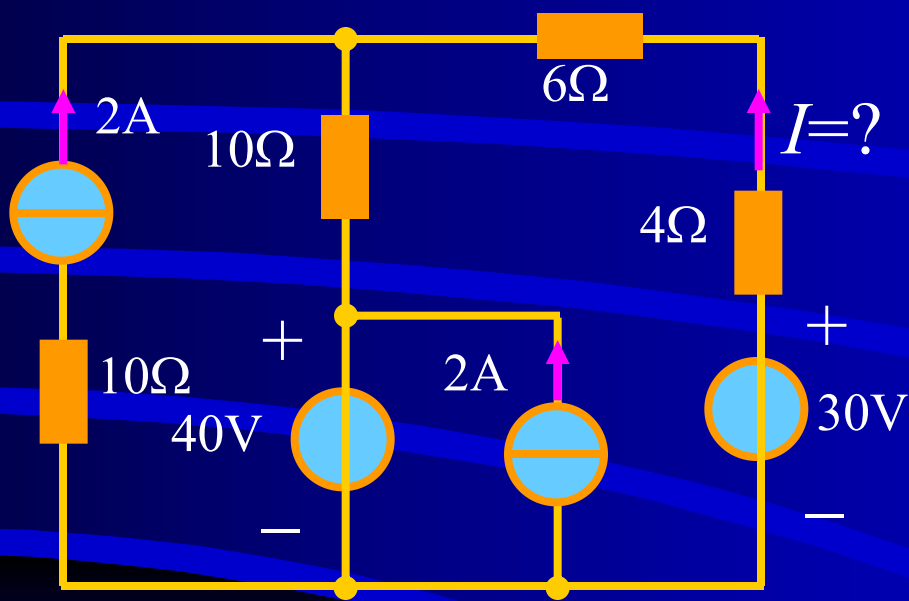


$$I = \frac{30 - 60}{20} = -1.5A$$

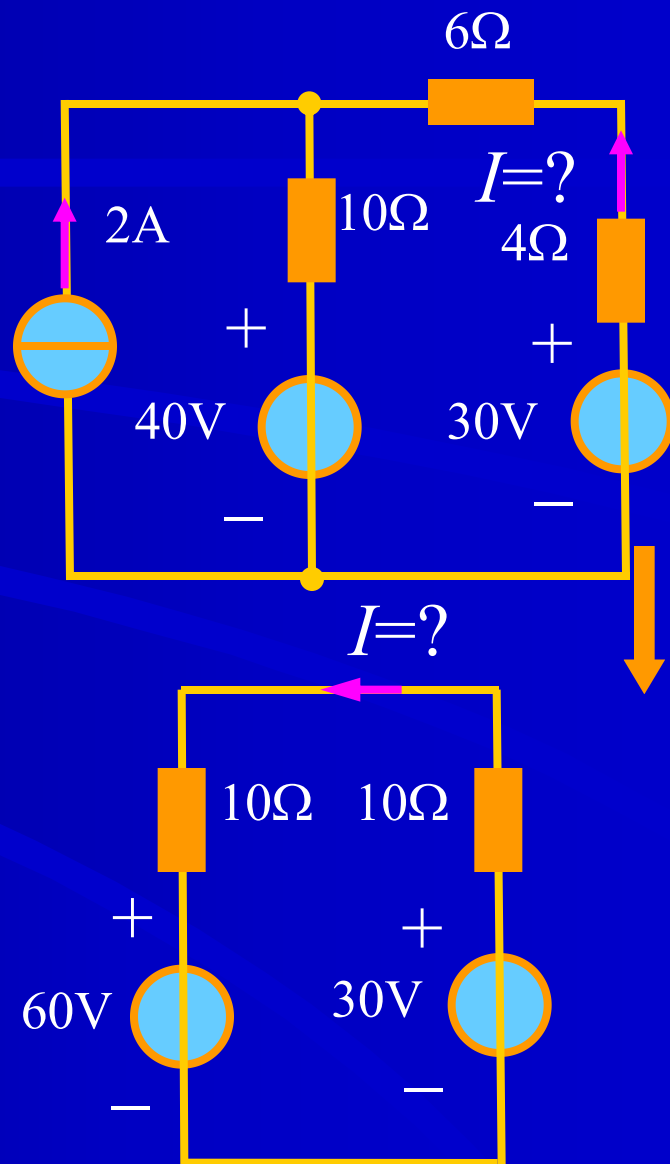


例7: 求电路的VAR及等效电路。

解:

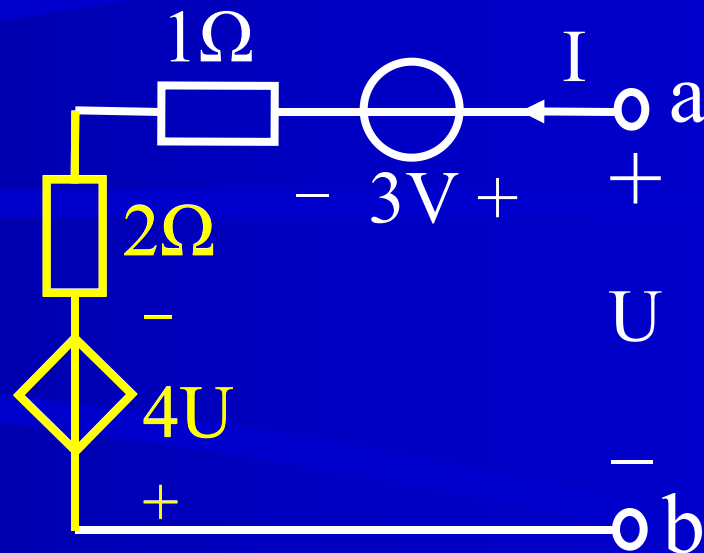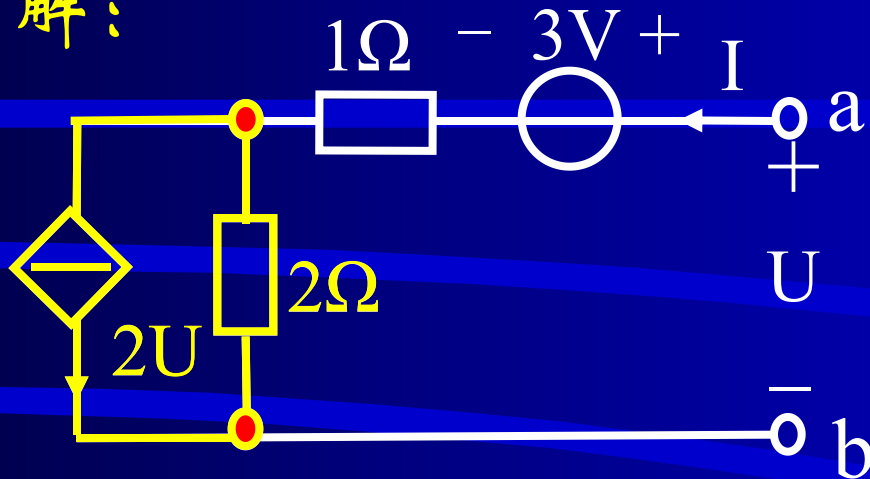





$$U = 3 + (1 + 2)I - 4U$$

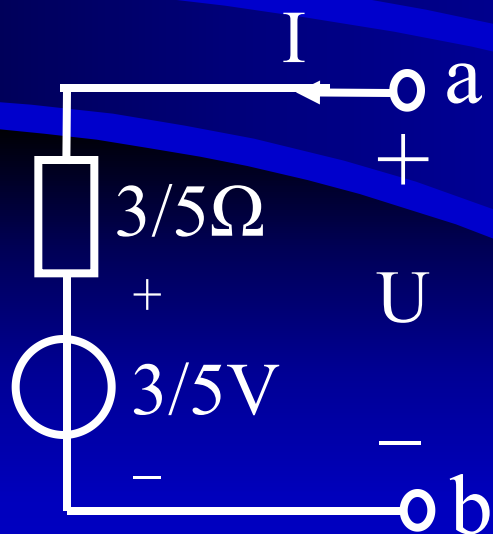

$$U = \frac{3}{5}I + \frac{3}{5}$$

例8: 求输入电阻 R_i 。

解:

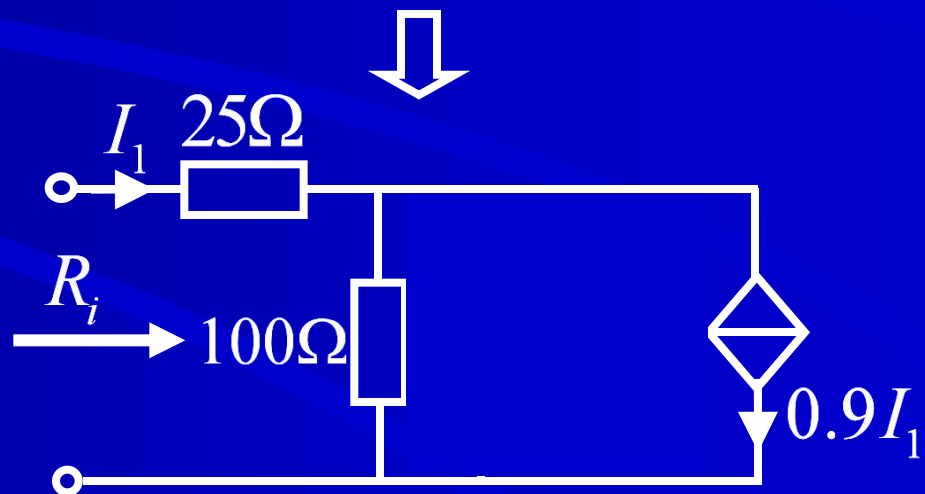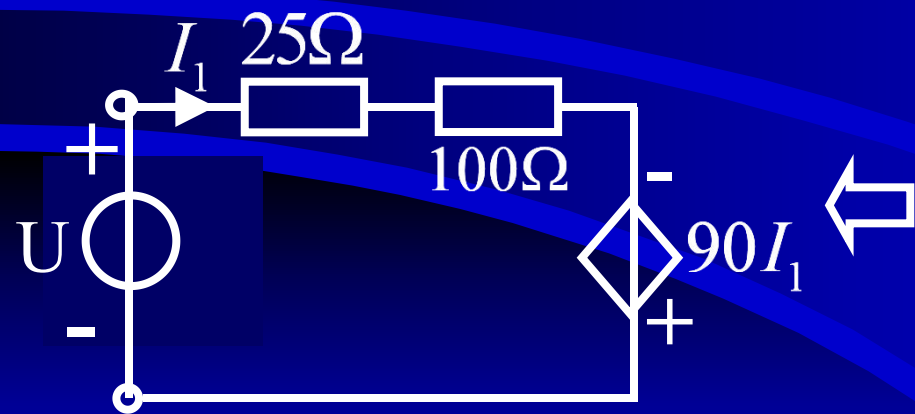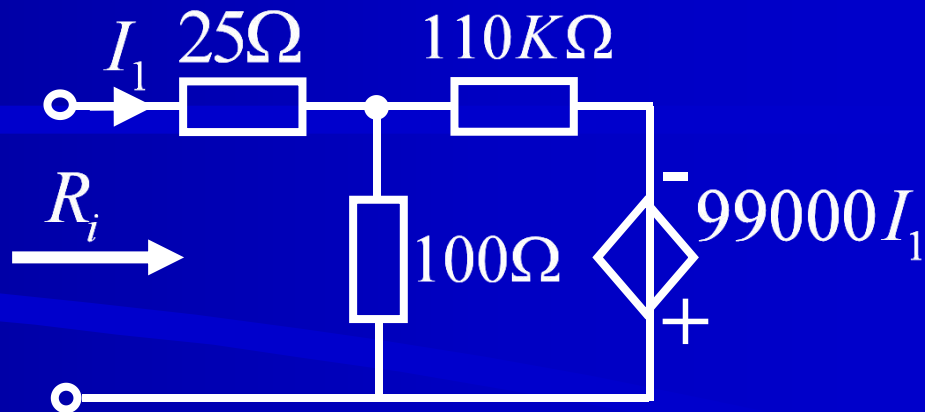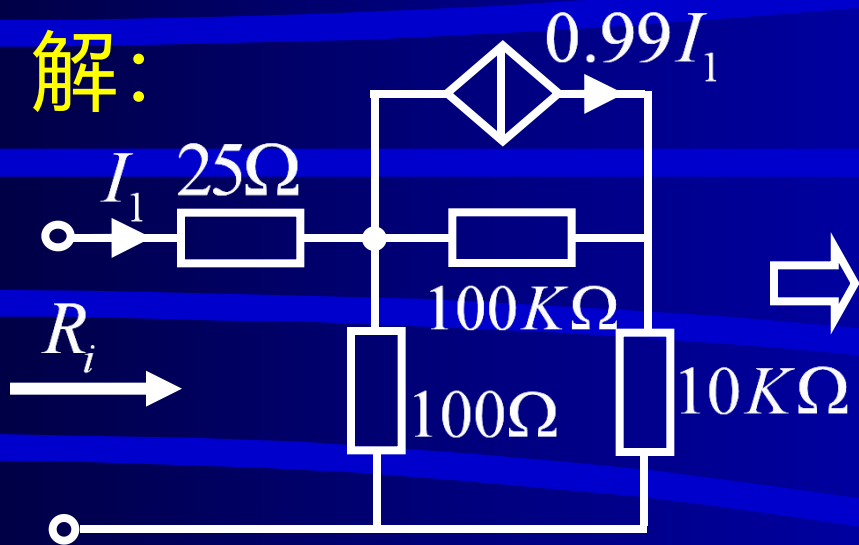

$$U = (25 + 100)I_1 - 90I_1 = 35I_1 \quad \therefore R_i = \frac{U}{I_1} = 35\Omega$$

谢谢大家!

再见

再见!

